

# 《数字逻辑与数字系统》实验报告

# 天津大学本科生实验报告专用纸

学部/院	智能与计算学部	年级	2021	班级	软工 3 班
姓名	陈昊昆	学号	3021001196	实验日期	2023.6.24

实验项目名称 单周期 MIPS 处理器的设计与实现

一. 实验目的

1.熟悉 MIPS 处理器的常用指令集（10 条）

2.掌握单周期处理器数据通路和控制单元的设计方法

3.基于增量方式，实现单周期 MIPS 处理器；

4.基于测试用例对所设计的单周期 MIPS 处理器进行功能验证。

二. 实验内容

基于 SystemVerilogHDL 设计并实现单周期 MIPS 处理器——MiniMIPS32。

该处理器具有如下特点：

● 32 位数据通路

● 小端模式

● 支持 10 条指令：lw、sw、lui、ori、addiu、addu、slt、beq、bne 和 j

● 寄存器文件由 32 个 32 位寄存器组成，采用异步读/同步写工作模式采用哈佛结构（即分离的指令存储器和数据存储器），指令存储器由 ROM 构成，采用异步读工作模式；数据存储器由 RAM 构成，采用异步读/同步写工作模式

本实验的顶层模块 MiniMIPS32\_SYS 如图 5-3 所示。

该顶层模块由 4 部分构成，每部分的功能如下：

- (1)MiniMIPS32 是本实验所需要设计完成的单周期 MIPS 处理器。输入端口 inst 和 dout 分别用于从指令存储器和数据存储器中接收指令和数据。输出端口 iaddr 和 daddr 用于传输访问指令存储器和数据存储器的地址。输出端口 we 用于给出数据存储器的写使能。输出端口 din 用于给出待写入数据存储器的数据。
- (2)inst\_rom 是指令存储器，用于存放所需要执行的指令。inst\_rom 指令存储器的深度为 256，宽度为 32 位，故其容量为 1KB。inst\_rom 具有一个输入端口 a 和输出端口 spo，其中输入端口 a 用于接收待访问指令的地址，其宽度为 8 位，输出端口 spo 用于输出指令，其宽度为 32 位。
- (3)data\_ram 是数据存储器，用于存放需要访问的数据。data\_ram 数据存储器的深度为 256，宽度为 32 位，故其容量为 1KB。输入端口 daddr 为 8 位，用于给出访存地址。输入端口 din 为 32 位，用于给出待写入数据存储器中的数据。输入端口 we 为写使能信号，当其值“1”时，表示进行写操作，否则进行读操作。输出端口 spo 用于从数据存储器中读出数据。
- (4)testled 是测试模块，用于判断当前执行的程序是否正确。如果正确，则两个 LED 灯（led\_r 和 led\_g）分别为红色和不点亮状态，否则两个 LED 灯（led\_r 和 led\_g）分别为不点亮状态和绿色。

## 天津大学本科生实验报告专用纸




表 5-1 给出了顶层模块 MiniMIPS32\_SYS 的输入/输出端口。

表 5-1 输入/输出端口

端口名	方向	宽度 (位)	作用
sys_clk	输入	1	系统输入时钟, 主频为 25MHz (40ns)
sys_rst_n	输入	1	系统复位, 低电平有效, 连接拨动开关 S
led_r	输出	1	用于显示程序是否正确, 红色 LED 灯。如果程序正确, 不点亮, 否则显示红色。
led_g	输出	1	用于显示程序是否正确, 绿色 LED 灯。如果程序正确, 显示绿色, 否则不点亮。

### 三、实验原理与步骤（注：步骤不用写工具的操作步骤，而是设计步骤）

1. 画出所实现的单周期 MIPS 处理器原理图。

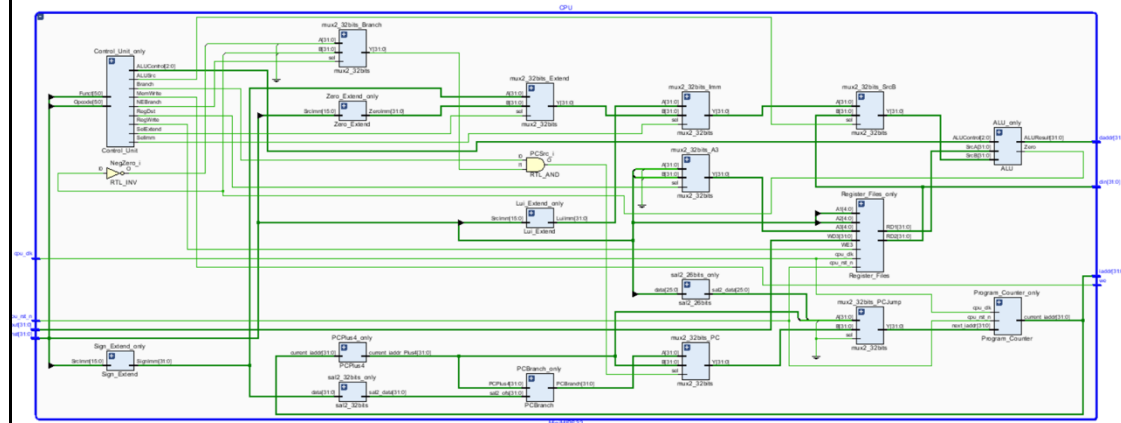

2. 写出单周期 MIPS 处理器所需的所有控制信号，并通过表格列出每条指

令所对应的控制信号的取值。

Main_Decoder	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp	Sellmm	SelExtend	NEBranch	Jump
6'b000000	1	1	0	0	0	0	10	X	X	0	0
6'b000010	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	1
6'b100011	1	0	1	0	0	0	00	0	1	0	0
6'b101011	0	X	1	0	1	0	00	0	1	0	0
6'b000100	0	X	1	0	0	1	01	X	X	0	0
6'b000101	0	X	1	0	0	1	01	X	X	1	0
6'b001111	1	0	1	0	0	0	00	1	X	0	0

Main_Decoder	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp	SelImm	SelExtend	NEBranch	Jump
6'b001101	1	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0
6'b001001	1	0	1	0	0	0	00	0	1	0	0

ALU_Decoder	ALUControl
2'b00	3'b010
2'b01	3'b110
2'b11	3'b001
2'b10	(Funct)
6'b100000	3'b010
6'b100001	3'b010
6'b100010	3'b110
6'b100100	3'b000

3. 叙述每条指令在单周期 MIPS 处理器中的执行过程。

1) 取址：从指令内存中使用 PC 寄存器的值获取指令。

pc <- pc + 4

2) 译码：通过控制单元产生控制信号。

从寄存器文件中获取相应的寄存器值。

对立即数进行各种扩展。

将两个数传入 ALU（算术逻辑单元）。

3) 计算：使用 ALU 进行计算，得到结果和 Zero 标志位。



4) 访存：根据 ALU 计算的结果访问数据内存，进行写入或读出操作。

5) 更新寄存器：将计算结果写入寄存器文件。

6) 更新 PC：根据控制信号选择 PC 值来更新 PC（程序计数器）。

四 . 仿真与实验结果（注：仿真需要给出波形图截图，截图要清晰，如果波形过长，可以分段截取；实验结果为远程 FPGA 硬件云平台的截图）

注：远程 FPGA 硬件云平台截图只需要一个测试激励即可

  

五．实验中遇到的问题和解决办法

问题：小端的实现

解决：

指令获取：考虑小端问题，将指令按每 8 位一组进行重新排列。

将指令的低 8 位放在排列后的第一个位置。

将指令的第 9 到 16 位放在排列后的第二个位置。

将指令的第 17 到 24 位放在排列后的第三个位置。

将指令的最高 8 位放在排列后的第四个位置。

最终结果存储在 Instruction 中。

数据获取：考虑小端问题，将数据按每 8 位一组进行重新排列。

将数据的低 8 位放在排列后的第一个位置。

将数据的第 9 到 16 位放在排列后的第二个位置。

将数据的第 17 到 24 位放在排列后的第三个位置。

将数据的最高 8 位放在排列后的第四个位置。

最终结果存储在 WD3 中。

输入数据排列：将 RD2（输入数据）按每 8 位一组进行重新排列，并将结果分别存储在 din 的不同位置中。

将 RD2 的低 8 位放在 din 的第一个位置。

将 RD2 的第 9 到 16 位放在 din 的第二个位置。

将 RD2 的第 17 到 24 位放在 din 的第三个位置。

将 RD2 的最高 8 位放在 din 的第四个位置。

六．附加题

如果按照大端方式存储程序和数据，为了使处理器能够正常运行，需要对其进行哪些修改？请详细说明。

去掉为了实现小端的上述操作

Instruction = inst;

WD3 = dout;

din = RD2;

教师签字：

年 月 日