

《数字逻辑与数字系统》实验报告

天津大学本科生实验报告专用纸

学部/院	智能与计算学部	年级	2021	班级	软工 3 班
姓名	陈昊昆	学号	3021001196	实验日期	5.15

实验项目名称 分秒数字钟的设计与实现

一. 实验目的

1. 掌握基于 SystemVerilog HDL 的时序逻辑电路建模方法;
2. 掌握计数器设计方法, 并能够使用计数器设计使能时钟 (用于时钟分频);
3. 掌握移位寄存器设计方法, 并能够利用移位寄存器设计边沿检测电路;
4. 掌握 7 段数码管的动态显示。

二. 实验内容

基于 SystemVerilog HDL 设计并实现一个分秒数字钟。整个工程的顶层模块如图 3-6 所示, 输入/输出端口如表 3-1 所示。使用 4 个七段数码管显示当前的计时。其中, 两个数码管对应“分”, 另两个数码管对应“秒”。通过 1 个拨动开关对数字钟进行复位控制。使用 1 个按键对数字中进行“暂停/计时”控制, 按键每按下一次, 进行暂停和计时的切换, 即暂停时, 按下按键启动计时; 计时过程中, 按下按键暂停计时。

分秒数字钟由 3 部分构成。

● 第一部分是数字钟的核心——计时器模块, 该模块又由 3 个子模块构成, 分别是计时电路、使能时钟生成电路和边沿检测电路。”计时电路通过计数器实现计时功能, 产生二进制的“分” (min) 和“秒” (sec) 输出。”使能时钟生成电路用


于产生控制七段数码管动态显示的使能时钟, 使能时钟高电平出现的周期为 1ms。”边沿检测电路模块对按键输入进行上升沿检测, 产生控制计时器暂停和启动的信号。

● 第二部分是 8 位二进制转 BCD 模块, 它将二进制的“分”、“秒”值转化为 BCD 编码, 即 10 进制数。其中, 分、秒各使用一个。本实验中, 该模块不需要实现, 由教师直接提供 IP 使用。

● 第三部分是 7 段数码管动态扫描显示模块, 它实现“分”、“秒”值的最终显示。“分”、“秒”值各使用两个 7 段数码管进行显示。

三. 实验原理与步骤 (注: 步骤不用写工具的操作步骤, 而是设计步骤)

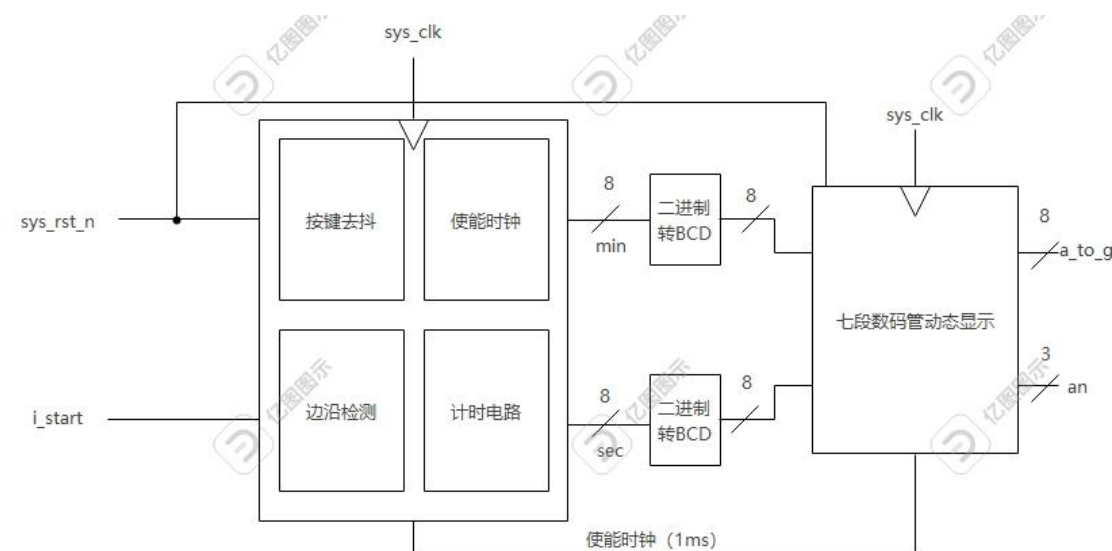1. 画出分秒数字钟电路的原理图 (模块级别即可, 如使能时钟模块、边沿检测模块等)



2. 分秒数字钟电路中一共使用了几个计数器，作用分别是什么？

一共用了三个计数器

第一个在计时电路中，用于计时

第二个在按键去抖电路中，用于时钟分频

第三个在使能时钟中，用于使能低频的时钟

3. 给出分秒数字钟的 SystemVerilog 代码。

顶层模块

``timescale 1ns / 1ps`

```
module dig_clock(
    input          sys_clk,
    input          sys_rst_n,
    input          i_start,
    output logic [3 : 0]  an,
    output logic [7 : 0]  a_to_g
);

    logic press1, press2;

    logic clkflag;

    logic [7:0] min, sec, mind, secd;
```

```
    debounce debouncemux(.sys_clk(sys_clk), .sys_rst_n(sys_rst_n), .i_btn(i_start), .o_btn(press1));

    edge_detect

    edge_detectmux(.sys_clk(sys_clk),  .sys_rst_n(sys_rst_n), .i_btn(press1), .posedge_flag(press2));

    timer timermux (.clk(sys_clk), .rst_n(sys_rst_n), .i_start(press2), .min(min), .sec(sec));

    clken clkenmux(.clk(sys_clk), .rst_n(sys_rst_n), .clk_flag(clkflag));

    bin2bcd_0 minbin (.bin(min), .bcd(mind));

    bin2bcd_0 secbin (.bin(sec), .bcd(secd));

    seven_seg_disp

    ssdmux(.sys_clk(sys_clk), .clk(clkflag), .rst_n(sys_rst_n), .num0(mind[7:4]), .num1(mind[3:0]), .num2(s
    ecd[7:4]), .num3(secd[3:0]), .a_to_g(a_to_g), .an(an));

    endmodule
```

按键去抖

```
module debounce(
    input  logic  sys_clk,

    input  logic  sys_rst_n,

    input  logic  i_btn,

    output logic  o_btn
```

```
);

logic [21:0] count;

logic clk_flag;

logic [2:0]i_btn_prev;

always_ff @(posedge sys_clk) begin

    if(~sys_rst_n) count <= 0;

    else if (count == 22'd249999)

        count <= 22'd0;

    else

        count <= count + 22'd1;

end

always_ff @(posedge sys_clk) begin

    if (count == 22'd249999) clk_flag <= 1'b1;

    else clk_flag <= 1'b0;

end
```

```
always_ff @(posedge sys_clk) begin

    if (~sys_rst_n) i_btn_prev <= 0;

    else if (clk_flag)begin

        i_btn_prev[0] <= i_btn;

        i_btn_prev[1] <= i_btn_prev[0];

        i_btn_prev[2] <= i_btn_prev[1];

    end

end

assign o_btn = i_btn_prev[0] && i_btn_prev[1] && i_btn_prev[2];

endmodule

边沿检测

module edge_detect(

    input  logic  sys_clk,

    input  logic  sys_rst_n,

    input  logic  i_btn,

    output logic  posedge_flag

);
```

```
logic [1:0]i_btn_prev;

always_ff @(posedge sys_clk) begin
    if (~sys_rst_n) i_btn_prev <= 0;
    else begin
        i_btn_prev[0] <= i_btn;
        i_btn_prev[1] <= i_btn_prev[0];
    end
end

assign posedge_flag = i_btn_prev[0] & ~i_btn_prev[1];

endmodule
```

计时电路

```
module timer
(
    input logic clk,
    input logic rst_n,
```

```
input logic i_start,

output logic [7:0] min,
output logic [7:0] sec
);

logic [25:0] count;
logic stop;

always_ff @(posedge clk) begin
    if (~rst_n) begin
        count <= 26'd0;
        min <= 6'd0;
        sec <= 6'd0;
        stop <= 1'd1;
    end

    if(i_start) begin
        stop <= ~stop;
    end
```

```
        if(rst_n && ~stop) begin

            if(count == 26'd24_999_999) begin

                sec <= sec + 6'd1;

                count <= 26'd0;

            end

            else

                count <= count + 26'd1;

        end

        if(sec == 6'd59) begin

            min <= min + 6'd1;

            sec <= 6'd0;

        end

    end

end

end
```

endmodule

使能时钟

```
module clken #(

    parameter SYS_CLK_FREQ = 25_000_000,

    parameter TARGET_CLK_FREQ = 1_000

)

(

    input logic clk,

    input logic rst_n,

    output logic clk_flag

);

    localparam CNT_MAX = SYS_CLK_FREQ / TARGET_CLK_FREQ;

    logic [14 : 0] count;

    always_ff @(posedge clk) begin

        if (~rst_n) count <= 0;

        else if (count == CNT_MAX - 1) count <= 0;

        else count <= count + 1;

    end

    always_ff @(posedge clk) begin

        if (~rst_n) clk_flag <= 1'b0;

        else if (count == CNT_MAX - 1) clk_flag <= 1'b1;
```

```
        else clk_flag <= 1'b0;

end

endmodule

七段数码管动态显示

module seven_seg_disp(

    input logic sys_clk,

    input logic clk,

    input logic rst_n,

    input logic [3:0] num0 ,

    input logic [3:0] num1 ,

    input logic [3:0] num2 ,

    input logic [3:0] num3 ,

    output logic [7:0] a_to_g,

    output logic [3:0] an

);

logic [1:0] count;

logic [5:0] cnt;

parameter [7:0] enc_0 = 8'b11000000;
```

```
parameter [7:0] enc_1 = 8'b11111001;

parameter [7:0] enc_2 = 8'b10100100;

parameter [7:0] enc_3 = 8'b10110000;

parameter [7:0] enc_4 = 8'b10011001;

parameter [7:0] enc_5 = 8'b10010010;

parameter [7:0] enc_6 = 8'b10000010;

parameter [7:0] enc_7 = 8'b11111000;

parameter [7:0] enc_8 = 8'b10000000;

parameter [7:0] enc_9 = 8'b10010000;

always_ff @(posedge sys_clk) begin

    if(~rst_n) cnt <= 0;

    else if (cnt == 20) cnt <= 0;

    else cnt <= cnt + 1;

end

always_ff @(posedge clk) begin

    if (count == 2'd3 || cnt == 0) count <= 0;

    else count <= count + 1;

end

always_ff @(posedge clk) begin
```

```
if(count == 0) begin

    an <= 4'b1000;

    case (num0)

        4'd0: a_to_g <= enc_0;

        4'd1: a_to_g <= enc_1;

        4'd2: a_to_g <= enc_2;

        4'd3: a_to_g <= enc_3;

        4'd4: a_to_g <= enc_4;

        4'd5: a_to_g <= enc_5;

        4'd6: a_to_g <= enc_6;

        4'd7: a_to_g <= enc_7;

        4'd8: a_to_g <= enc_8;

        4'd9: a_to_g <= enc_9;

    endcase

end

if(count == 1) begin

    an <= 4'b0100;

    case (num1)

        4'd0: a_to_g <= enc_0;

        4'd1: a_to_g <= enc_1;

        4'd2: a_to_g <= enc_2;
```

```
        4'd3: a_to_g <= enc_3;

        4'd4: a_to_g <= enc_4;

        4'd5: a_to_g <= enc_5;

        4'd6: a_to_g <= enc_6;

        4'd7: a_to_g <= enc_7;

        4'd8: a_to_g <= enc_8;

        4'd9: a_to_g <= enc_9;

    endcase

end

if(count == 2) begin

    an <= 4'b0010;

    case (num2)

        4'd0: a_to_g <= enc_0;

        4'd1: a_to_g <= enc_1;

        4'd2: a_to_g <= enc_2;

        4'd3: a_to_g <= enc_3;

        4'd4: a_to_g <= enc_4;

        4'd5: a_to_g <= enc_5;

        4'd6: a_to_g <= enc_6;

        4'd7: a_to_g <= enc_7;

        4'd8: a_to_g <= enc_8;
```

```
4'd9: a_to_g <= enc_9;

endcase

end

if(count == 3) begin
an <= 4'b0001;

case (num3)

4'd0: a_to_g <= enc_0;

4'd1: a_to_g <= enc_1;

4'd2: a_to_g <= enc_2;

4'd3: a_to_g <= enc_3;

4'd4: a_to_g <= enc_4;

4'd5: a_to_g <= enc_5;

4'd6: a_to_g <= enc_6;

4'd7: a_to_g <= enc_7;

4'd8: a_to_g <= enc_8;

4'd9: a_to_g <= enc_9;

endcase



end

end
```

endmodule

四. 仿真与实验结果（注：仿真需要给出波形图截图，截图要清晰，如果波形过长，可以分段截取；实验结果为远程 FPGA 硬件云平台的截图）

注：远程 FPGA 硬件云平台截图只需要一个测试激励即可

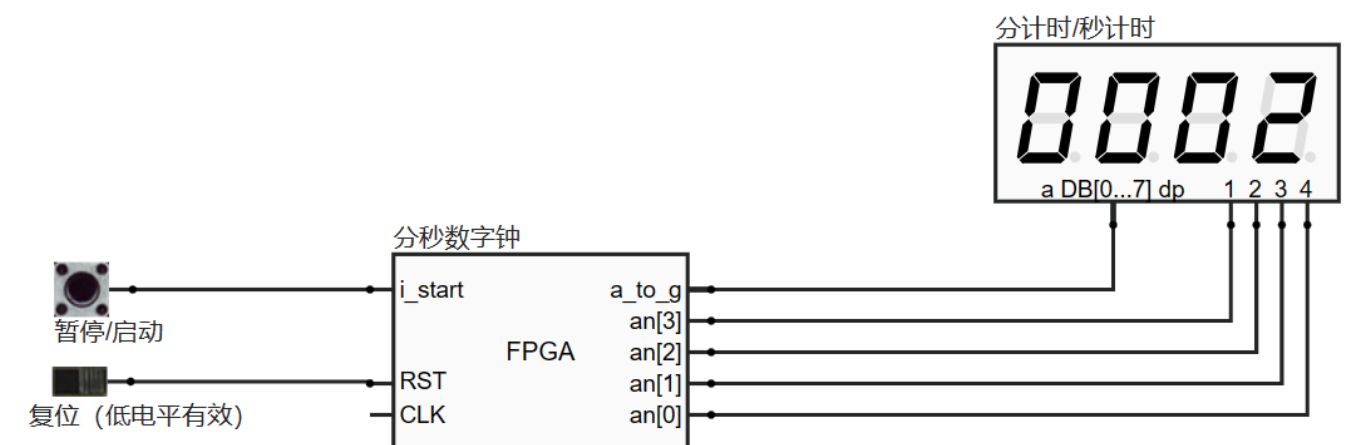 

五．实验中遇到的问题和解决办法

问题 1：动态显示七段数码管 无法在复位时初始化

解决：利用 sys_clk 增加一个中间量，用于其中 an 的初始化

问题 2：仿真时间过长

解决：降低仿真时 sys_clk 的频率，加快仿真速度

教师签字：

年 月 日